
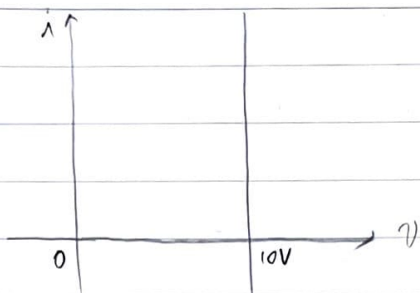


EEC HW1. 2021-16988 Jaewan Park.

Problem 1.2.

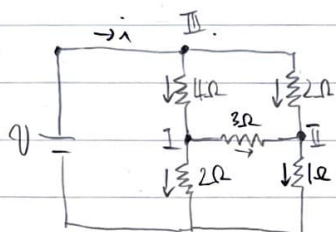

Exercise 2.3(d)



Connect a test voltage and let the total voltage, current as v, i .

Let the voltage at node I and II as v_1, v_2 . Now apply KCL

$$\therefore \text{Node I: } \frac{v-v_1}{4} - \frac{v_1-v_2}{3} - \frac{v_1-0}{2} = 0$$


$$\text{Node II: } \frac{v-v_2}{2} + \frac{v_1-v_2}{3} - \frac{v_2-0}{1} = 0$$

$$\therefore v_1 = \frac{v}{3}, v_2 = \frac{v}{3}$$

$$\text{Node III: } i - \frac{v-v_1}{4} - \frac{v-v_2}{2} = 0$$

$$\therefore i = \frac{1}{2}v, R_{Eq} = \frac{v}{i} = 2\Omega$$


Exercise 2.8(c)

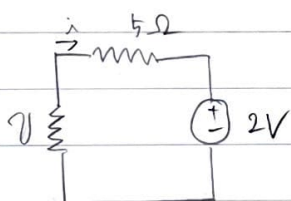


Apply loop analysis.

$$2V - v + 5i = 0$$

$$\therefore i = \frac{1}{5}v - \frac{2}{5}$$

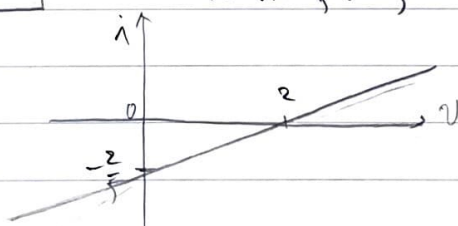

Problem 2.9

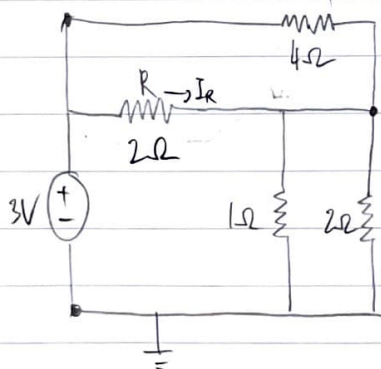

$$R_{Eq} = 2\Omega + 1\Omega = 2\Omega$$

$$\therefore I_R = \frac{3V}{2\Omega} \times \frac{4}{2+4} = 1A$$

$$\therefore P_R = I_R^2 \cdot R = 2W$$

Problem 2.11(b)

$$V_L = V_S \times \frac{R_L}{R_S + R_L}$$

$$\therefore P_L = \frac{V_L^2}{R_L} = V_S^2 \times \frac{R_L}{(R_S + R_L)^2}$$


$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_S^2 \times \frac{1 \cdot (R_S + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4} = 0$$

$$\Leftrightarrow R_S = R_L$$

$$\therefore P_L \text{ maximum at } R_S = R_L$$

Exercise 3.10.

I_{sc} :

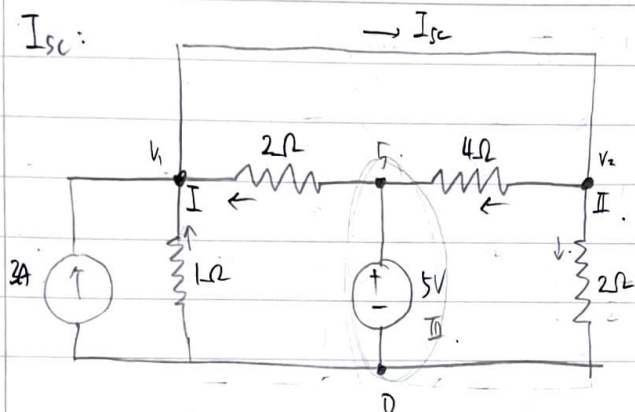

Apply node analysis.


$$\text{Node I: } 3 + \frac{0 - V_1}{1} + \frac{5 - V_1}{2} = I_{sc}$$

$$\text{Node II: } I_{sc} = \frac{V_2 - 0}{2} + \frac{V_2 - 5}{4}$$

$$V_1 = V_2$$

$$\therefore I_{sc} = 1A, V_1 = V_2 = 3V$$


R_T :

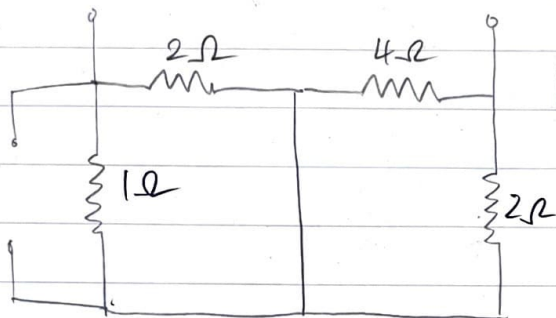

$$R_T = 1 \parallel 2 + 4 \parallel 2 = 2\Omega$$

$$\therefore I_N = 1A, R_N = 2\Omega$$

Exercise 3.16



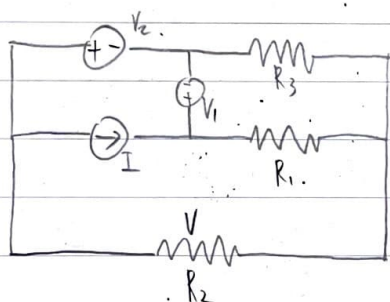


Use superposition find contributions of (let each contributions to V: V_I, V_{V_1}, V_{V_2})

$$I: V_I = I \times R_2$$


$$V_1: V_{V_1} = V_1 \times \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$
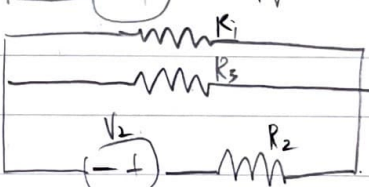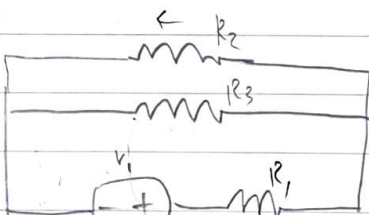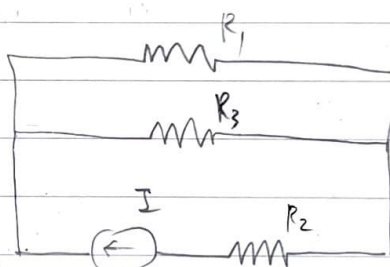
$$V_2: V_{V_2} = -V_2 \times \frac{R_2}{R_1 \parallel R_3 + R_2}$$



$$\therefore V = IR_2 + V_1 \times \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - V_2 \times \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

Exercise 3.25

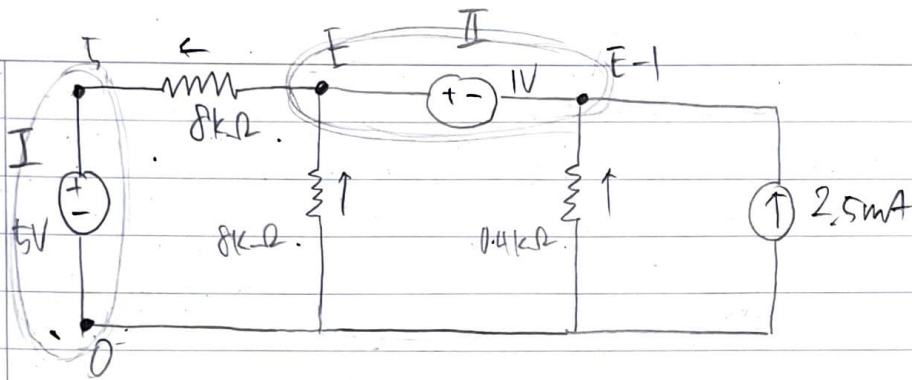


Apply node analysis to

$$\text{Node I: } \frac{E-5}{8} = \frac{0-E}{8} + \frac{0-E+1}{0.4} + 2.5$$

$$\therefore E = \frac{45V}{22}$$

Problem 33

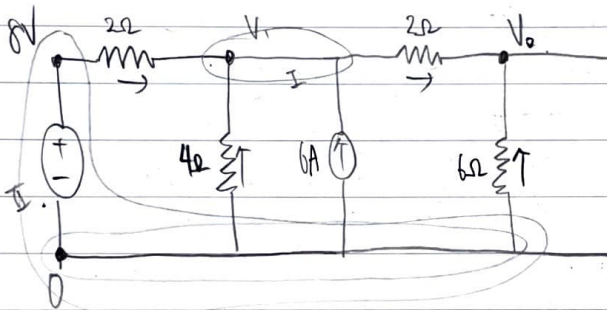


(1) Apply node analysis to node

$$\text{Node II: } \frac{8-V_1}{2} + \frac{0-V_1}{4} + 6 + \frac{0-V_0}{6} = 0$$


$$\text{Node I: } \frac{8-V_1}{2} + \frac{0-V_1}{4} + 6 = \frac{V_1-V_0}{2}$$
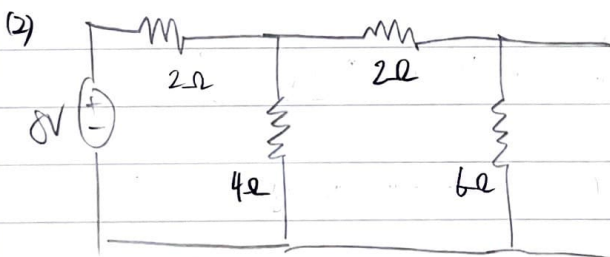
$$\therefore V_0 = \frac{60V}{1}, V_1 = \frac{50V}{1}$$




$$R_{E\&} = 2 + 4 \parallel 8 = \frac{14}{3} \Omega$$
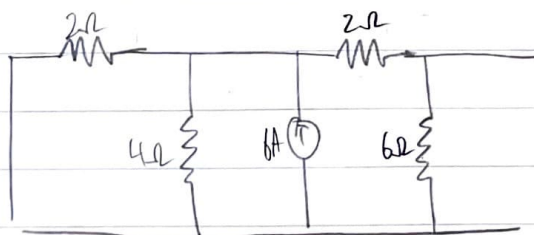
$$V_0 = 8V \times \frac{4 \parallel 8}{2 + 4 \parallel 8} \times \frac{6}{2+6} = \frac{24V}{1}$$




$$V_0 = 6A \times \left(6A \times \frac{2 \parallel 4}{8 + 2 \parallel 4} \right) = \frac{36V}{1}$$

$$\therefore V_0 = \frac{24V}{1} + \frac{36V}{1} = \frac{60V}{1}$$

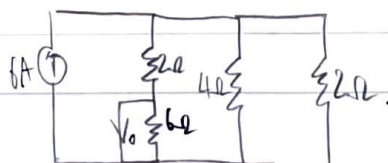

Problem 3.6

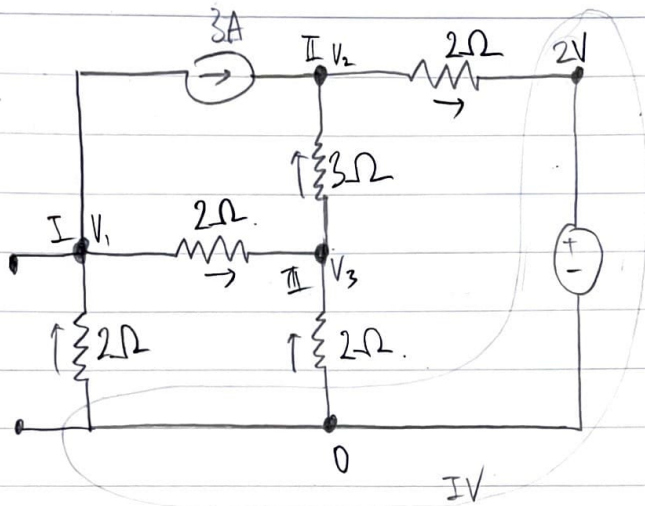

Apply node analysis on

$$\text{Node I: } 3 + \frac{V_1 - V_3}{2} = \frac{0 - V_1}{2}$$

$$\text{Node II: } 3 + \frac{V_3 - V_2}{3} = \frac{V_2 - 2}{2}$$


$$\text{Node III: } \frac{V_1 - V_3}{2} + \frac{0 - V_3}{2} = \frac{V_3 - V_2}{3}$$

$$\therefore V_1 = -\frac{56}{19}V, \quad V_2 = \frac{92}{19}V, \quad V_3 = \frac{2}{19}V$$

$$\therefore V_x = V_1 = -\frac{56}{19}V$$

2019 1st Exam

2.

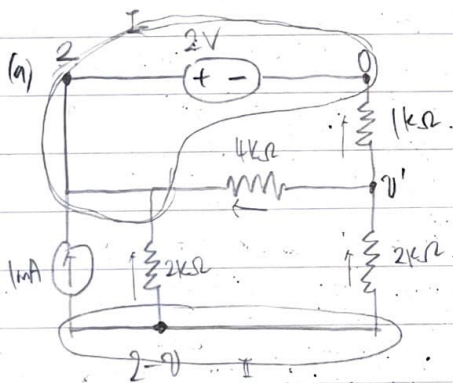


Apply node analysis on

$$\text{Node I: } \frac{V - 0}{1} + \frac{2 - V - 2}{2} + 1 + \frac{V' - 2}{4} = 0$$

$$\text{Node II: } 1 + \frac{2 - V - 2}{2} + \frac{2 - V - V'}{2} = 0$$
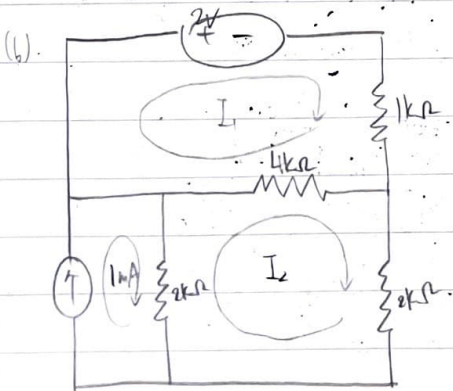
$$\therefore V = \frac{1}{3}V, \quad V' = \frac{11}{6}V$$



Apply loop analysis on

$$\text{Loop 1: } 2 + 1 \cdot I_1 + 4 \cdot (I_1 - I_2) = 0$$


$$\text{Loop 2: } 2 \cdot (I_2 - 1) + 4 \cdot (I_2 - I_1) + 2 \cdot I_2 = 0$$

$$\therefore I_1 = -\frac{1}{3}mA, \quad I_2 = \frac{1}{6}mA$$

$$V = 2 \cdot (1 - I_2)$$

$$= \frac{11}{6}V$$

3.

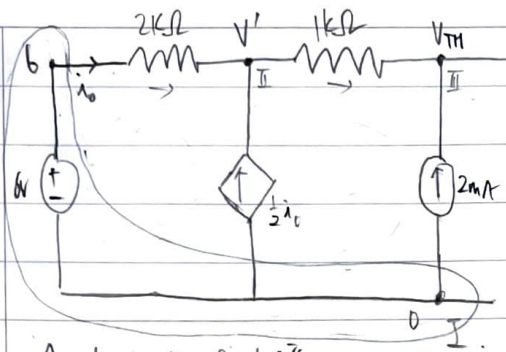


Apply node analysis on

$$\text{Node I: } i_o + \frac{1}{2} i_o + 2 = 0$$

$$\text{Node II: } \frac{1}{2} i_o + i_o = \frac{V' - V_{TH}}{1}$$

$$i_o = \frac{6 - V'}{2}$$
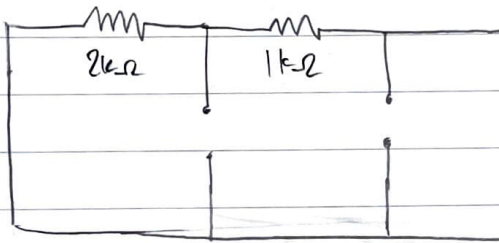
$$\therefore i_o = -\frac{4}{3} \text{ mA}, \quad V' = \frac{26}{3} \text{ V}, \quad V_{TH} = \frac{32}{3} \text{ V}$$



$$R_{TH} = 2 + 1 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore V_{TH} = \frac{32}{3} \text{ V}, \quad R_{TH} = 3 \text{ k}\Omega$$

